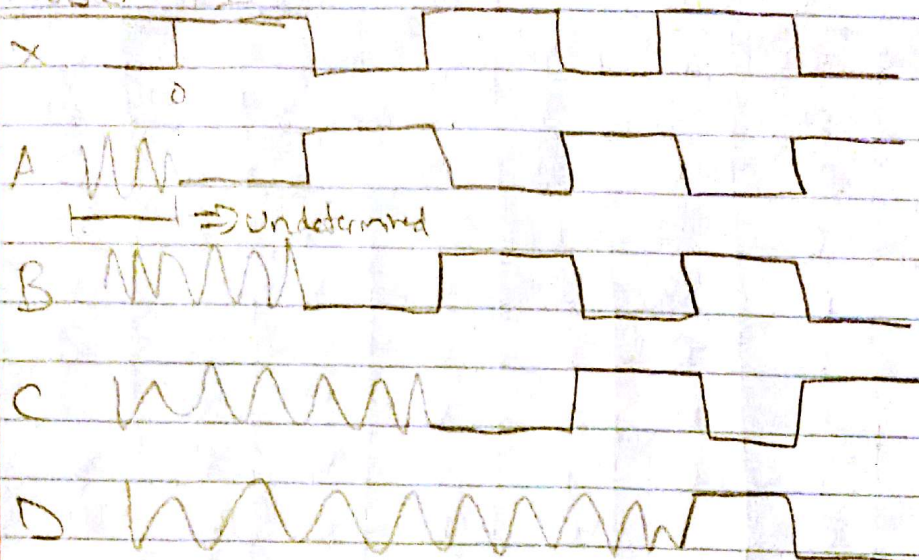


## HWS

### Problem 1




### Problem 2

Delay:  $2 + 1 + 1 = 4 \text{ ns}$

Time:  $2.5 \text{ ns}$

- $D > T \Rightarrow$  it will not function properly
- To fix it, change the frequency to  $250 \text{ MHz}$  which will make the time period  $4 \text{ ns}$

### Problem 3

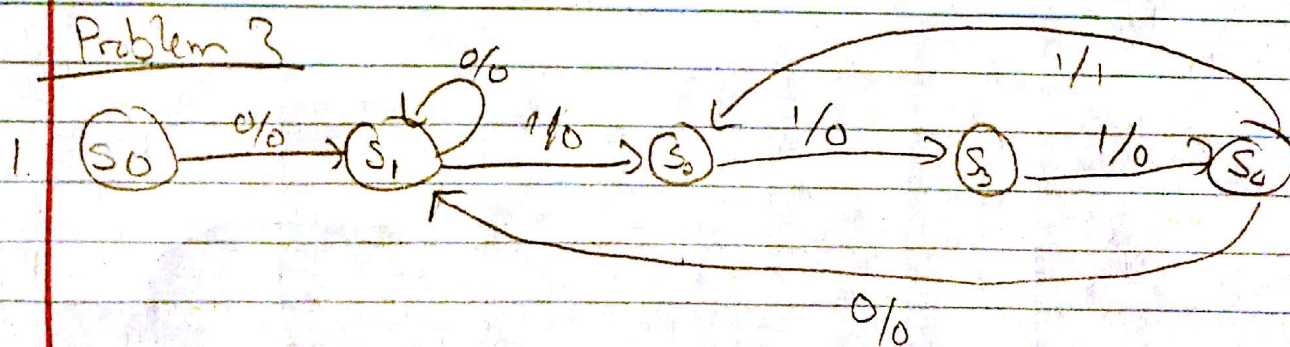




2.	$P_{S1}$	$P_{S2}$	$P_{S3}$	$P_{S4}$	$I$	$N_{S1}$	$N_{S2}$	$N_{S3}$	$N_{S4}$	Out
	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1

3.  $y = \bar{a}b\bar{c} + \bar{a}b\bar{c} + \bar{a}b\bar{c} + \bar{a}b\bar{c} + \bar{a}b\bar{c} + \bar{a}b\bar{c}$   
 $= \bar{a}(\bar{b}\bar{c} + b\bar{c} + bc) + a(\bar{b}\bar{c} + b\bar{c} + bc)$   
 $= \bar{b}\bar{c} + b\bar{c} + bc \Rightarrow \boxed{y = b + \bar{b}\bar{c}}$

Problem 4

A	B	C	D
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
1	0	0	1
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

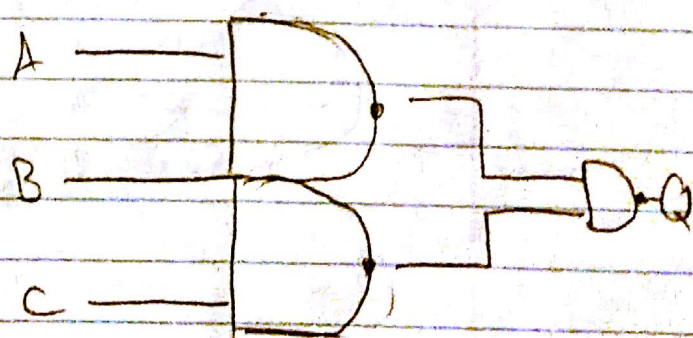



### Problem 5

$$\begin{aligned} & \bar{a}\bar{b}\bar{c}de + \bar{a}\bar{b}\bar{c}\bar{d}\bar{e} + \bar{a}\bar{b}c\bar{d}e + \bar{a}\bar{b}cde + \bar{a}b\bar{c}de + \bar{a}b\bar{c}\bar{d}\bar{e} \\ & + \bar{a}b\bar{c}d\bar{e} + \bar{a}b\bar{c}de + \bar{a}b\bar{c}\bar{d}\bar{e} + \bar{a}b\bar{c}d\bar{e} + ab\bar{c}de + ab\bar{c}\bar{d}\bar{e} \\ & + ab\bar{c}d\bar{e} + ab\bar{c}de \end{aligned}$$

### Problem 6

$$\begin{aligned} y &= \bar{a}\bar{b}\bar{c} + \bar{a}b\bar{c} + \bar{a}b\bar{c} + abc \\ &= \bar{a}\bar{b}\bar{c} + \bar{a}(b\bar{c} + bc) + a(b\bar{c} + bc) \\ &= \bar{a}\bar{b}\bar{c} + (\bar{a} + a)(b\bar{c} + bc) \\ &= \bar{a}\bar{b}\bar{c} + b(\bar{c} + c) \Rightarrow \boxed{y = \bar{a}\bar{b}\bar{c} + b} \end{aligned}$$